① Să se modifice dispozitivul de împărțire SRT radix-2 astfel încât acesta
(2p) să împartă numere pe 32 de biți fără a genera cifra câtului 0 (doar 1 și $\bar{1}$) și să trateze în mod distinct situația de împărțire la 1, de ex:

a) Schema bloc hardware folosind platforma Hayes + semnalele de control

b) Ordinograma ce descrie funcționarea unității de control (+ semnalele de control)

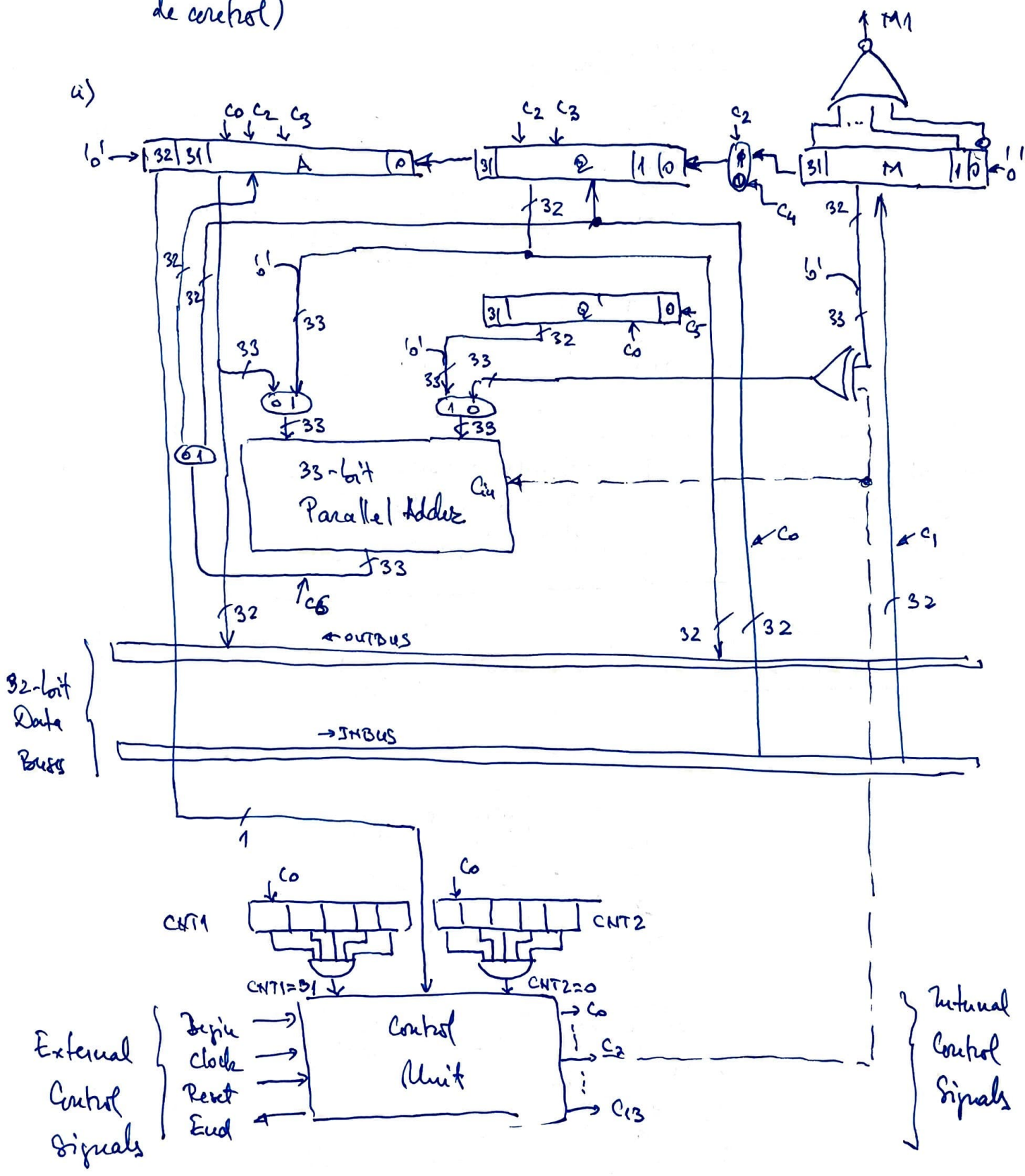

6)

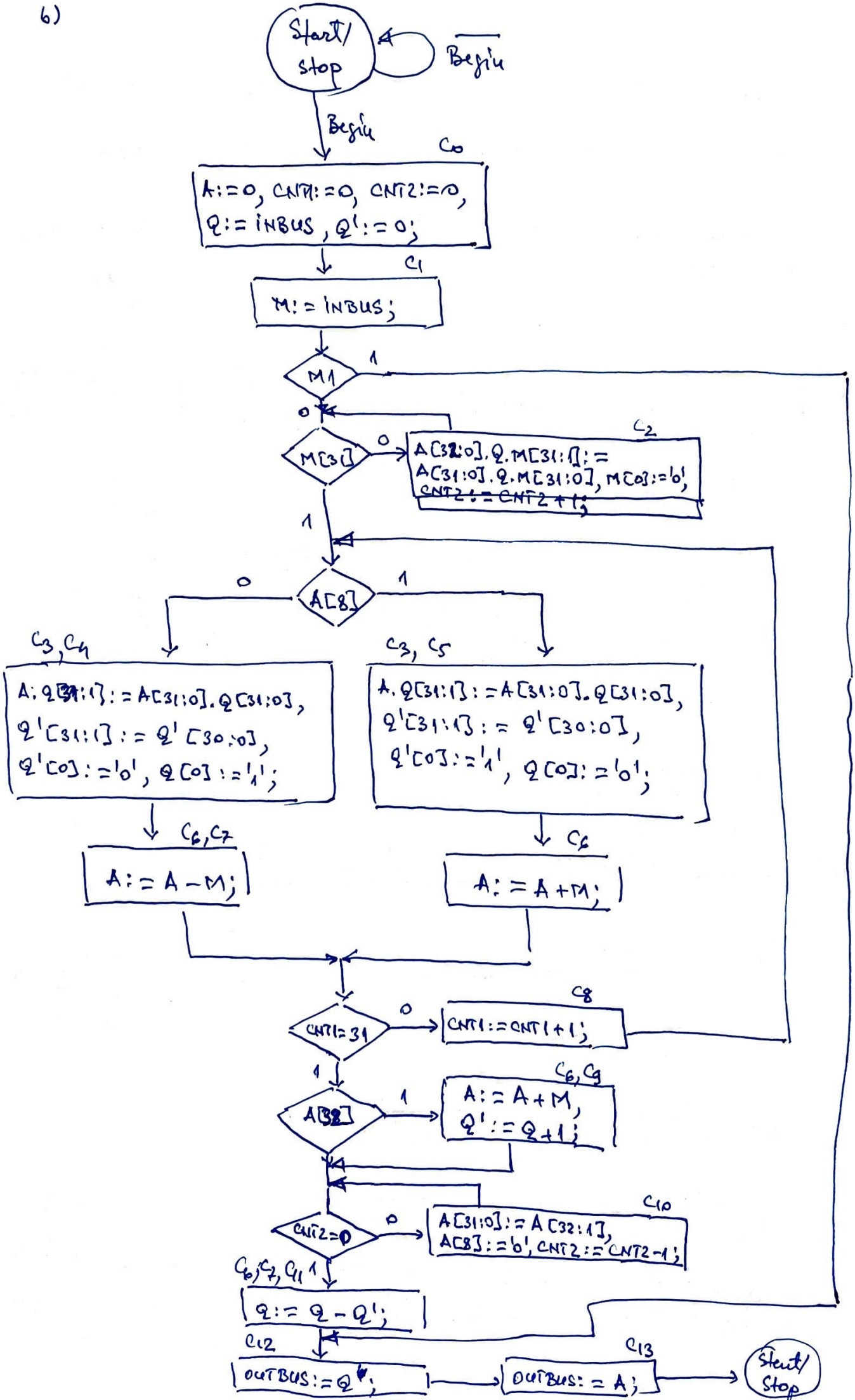
Start/ stop
$\overline{\text{Begin}}$
Begin
C_0
A:=0, CNT1:=0, CNT2:=0,
Q:= INBUS, Q':=0;
C_1
M:= INBUS;
M1
1
0
M[3]
0
C_2
A[32:0], Q, M[31:1]:=
A[31:0], Q, M[31:0], M[0]:='0',
CNT2:=CNT2+1;
1
A[8]
0
1
C_3, C_4
A, Q[31:1]:=A[31:0], Q[31:0],
Q'[31:1]:=Q'[30:0],
Q'[0]:='0', Q[0]:='1';
C_3, C_5
A, Q[31:1]:=A[31:0], Q[31:0],
Q'[31:1]:=Q'[30:0],
Q'[0]:='1', Q[0]:='0';
C_6, C_7
A:=A−M;
C_6
A:=A+M;
CNT1=31
0
C_8
CNT1:=CNT1+1;
1
A[32]
1
C_6, C_9
A:=A+M,
Q':=Q+1;
CNT2=0
0
C_{10}
A[31:0]:=A[32:1],
A[8]:='0', CNT2:=CNT2−1;
C_6, C_7, C_{11} 1
Q:=Q−Q';
C_{12}
OUTBUS:=Q';
C_{13}
OUTBUS:=A;
Start/ Stop