14. Să se conecteze la o UC cu microprocesorul 8086, un modul de afișare cu segm. cu 6 tranzistori și 16 led-uri. Se vor scrie 2 rutine pentru afișarea câte unei cifre hexazecimale pe tranzistori diferiți și pentru aprinderea a două leduri și stingerea celorlalte.

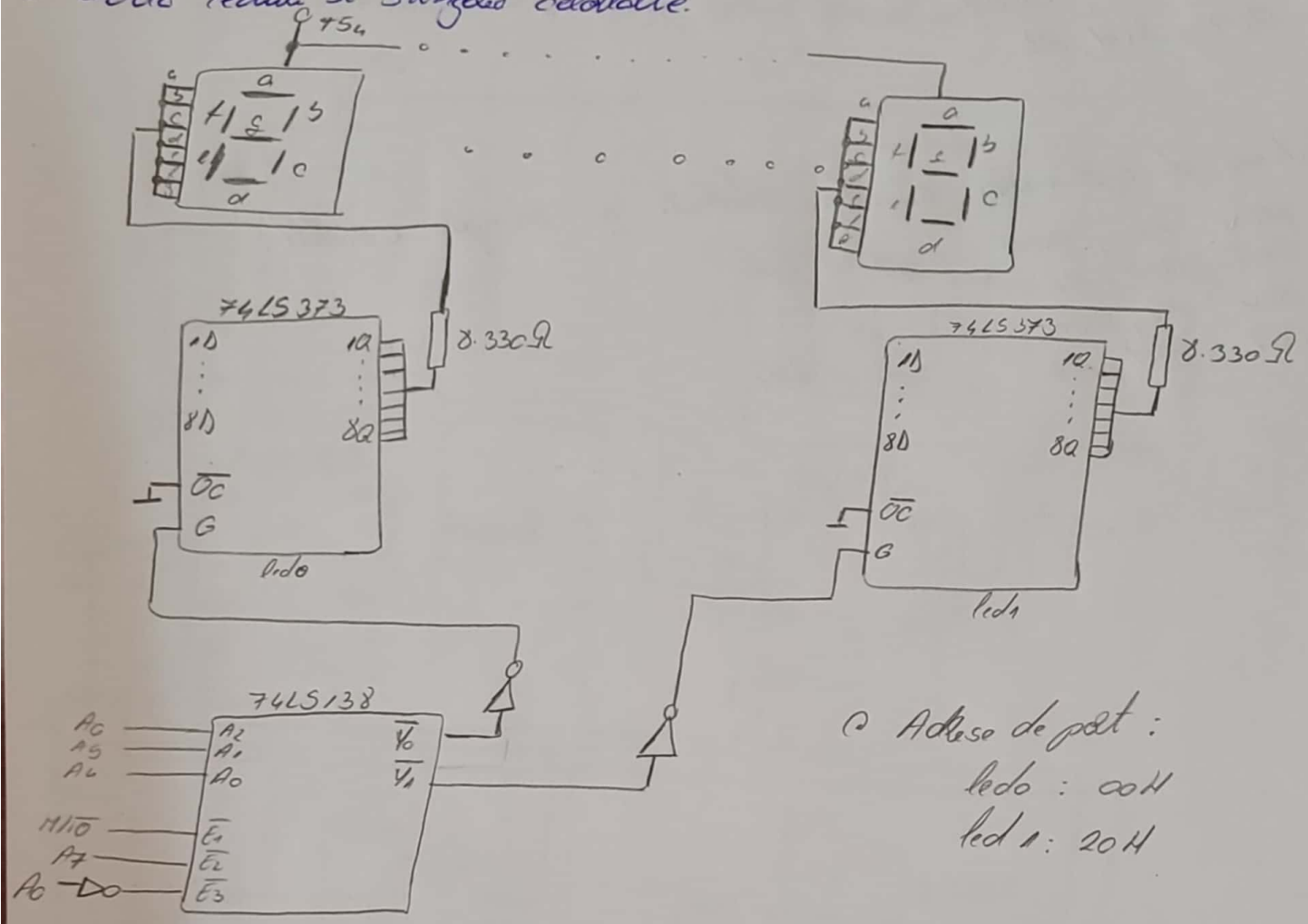

Adrese de port:
led0: 00H
led1: 20H

Vor fi necesare 2 registre pentru o memorie configurație care se va afișa.

Vom lega 3 afișaje (primele 3) la led0 și ultimele 3 tranzistori la led1.

Întrucât afișajele sunt cu anod comun pt. ca un segment să lumineze este necesară o logică pe ieșirea care îl comută.

Cele 2 registre vor fi comandate cu porturi de ieșire.

- Rutina pt. afișarea unei cifre hexazecimale pe afișaje diferite:

```
; Se va afișa 0 pe afișajul
MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL
; Se va afișa 0 pe afișajul
MOV AL, 0C0H
OUT 20H, AL
```

- Rutina de aprindere a două led-uri și stingerea celorlalte:

```
MOV AL, 00H
OUT 00H, AL      ; aprind led0
MOV AL, 00H
OUT 20H, AL      ; aprind led1
```