8. Să se conecteze la o UC cu microprocesor 8086, un modul de afișare cu segmente cu 4 tranzistori și 32 led-uri. Se vor scrie două rutine pt. afișarea unei cifre hexazecimale pe tranzistori diferite și pentru aprinderea a 2 led-uri și stingerea celorlalte.

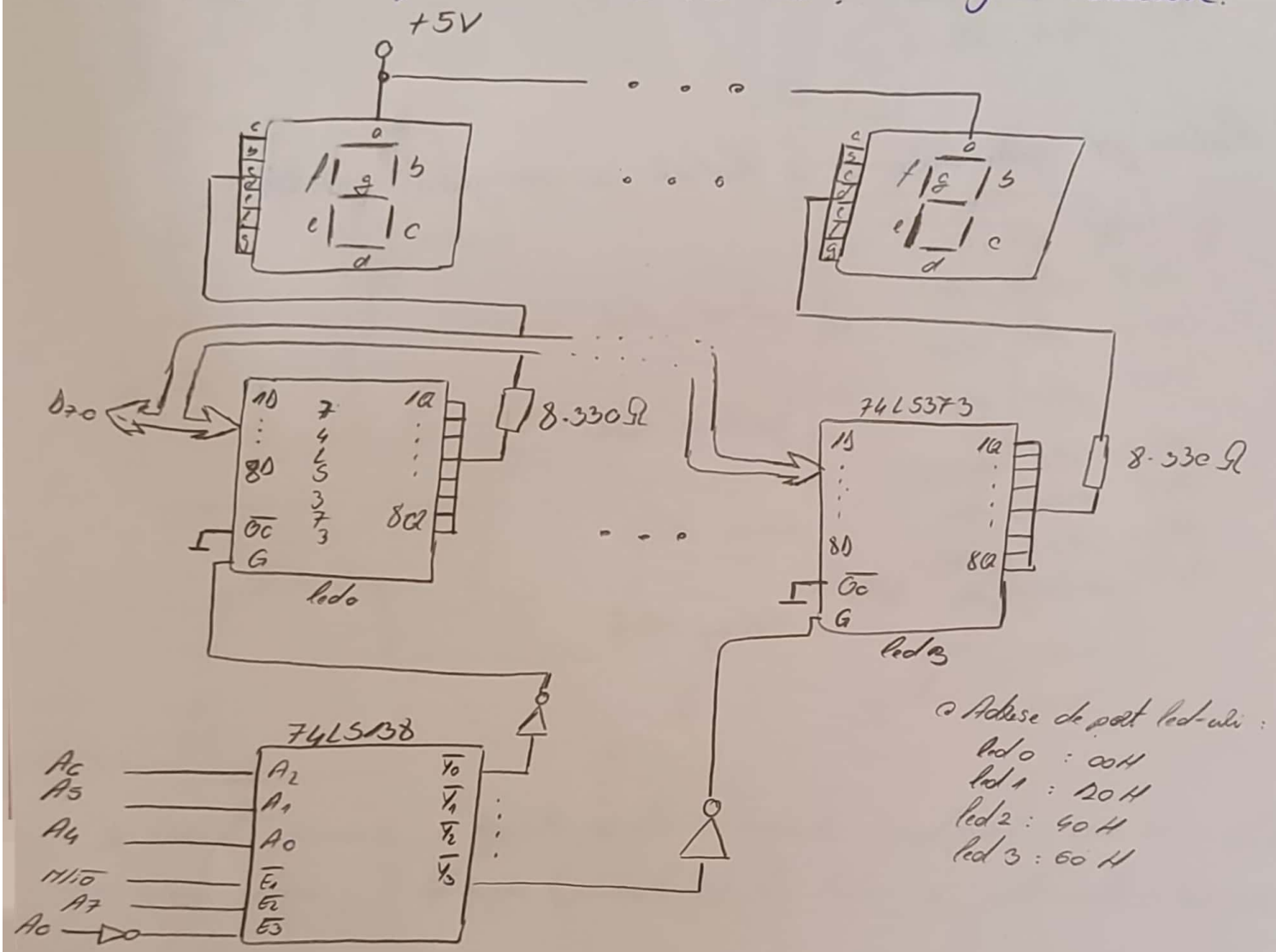

- Adrese de port led-uri:
  - led 0 : 00H
  - led 1 : 20H
  - led 2 : 40H
  - led 3 : 60H

- Vor fi necesare 4 registre pentru a memora config. care se vor afișa.
- Întrucât afișajele sunt cu anod comun, pt. ca un segment să lumineze este necesară o logică pe ieșirea care îl comută.
- Cele 4 registre vor fi comandate cu pulsuri de ieșire

Rutine pt. afișarea unei cifre hexazecimale pe afișaje diferite:

```
;se va afișa cifra 0 pe afișajul 1:
MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL
;se va afișa cifra 1 pe afișajul 2:
MOV AL, 0F9H
OUT 10H, AL
```

Rutine pt. aprinderea a 2 led-uri și stingerea celorlalte:

```
MOV AL, 00H
OUT 00H, AL        ; aprind led0
MOV AL, 00H
OUT 20H, AL        ; aprind led1
MOV AL, 0FFH
OUT 40H, AL        ; sting led2
MOV AL, 0FFH
OUT 60H, AL        ; sting led3
```